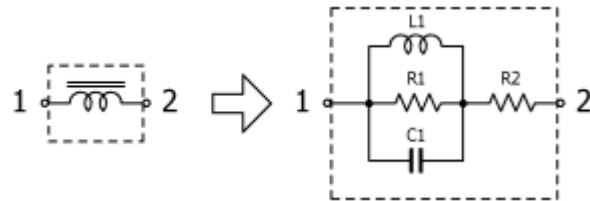



Signal/Power Beads

엄민호


DUT(Device Under Test) 소자 : Signal Beads (MMZ0603F220CT000)





Part No.	R1[ohm]	L1[uH]	C1[pF]	R2[ohm]
MMZ0603F220CT000	560	0.050	0.3126	0.574

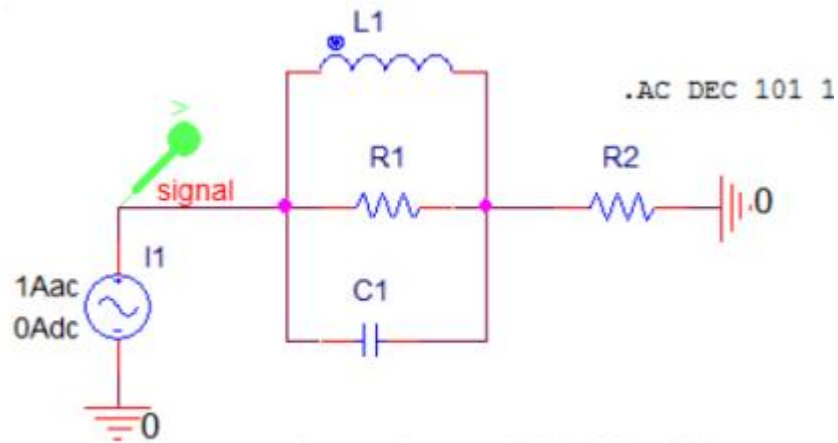

Signal Bead : MMZ0603F220CT000

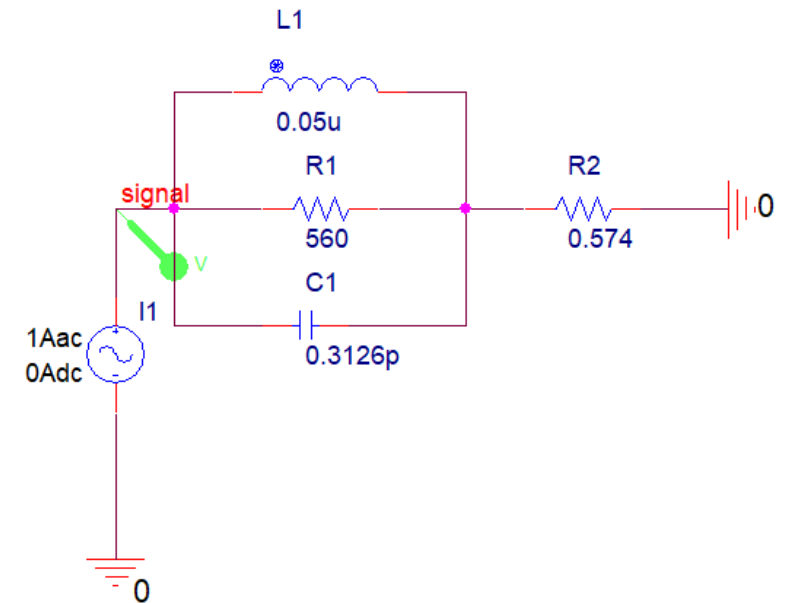


주파수에 따른 Signal Beads의 impedance

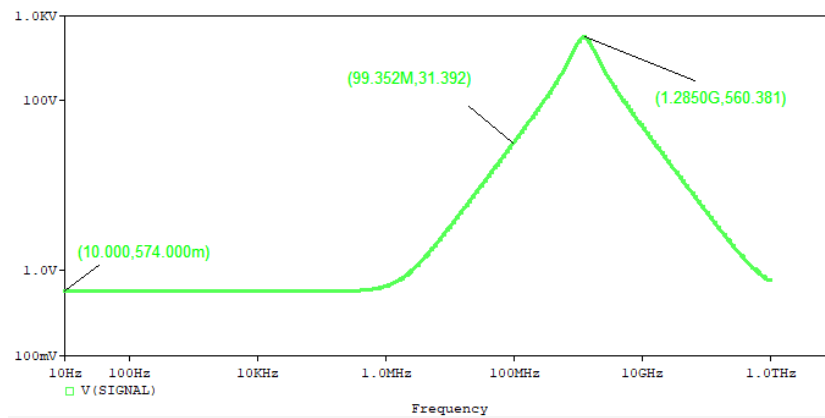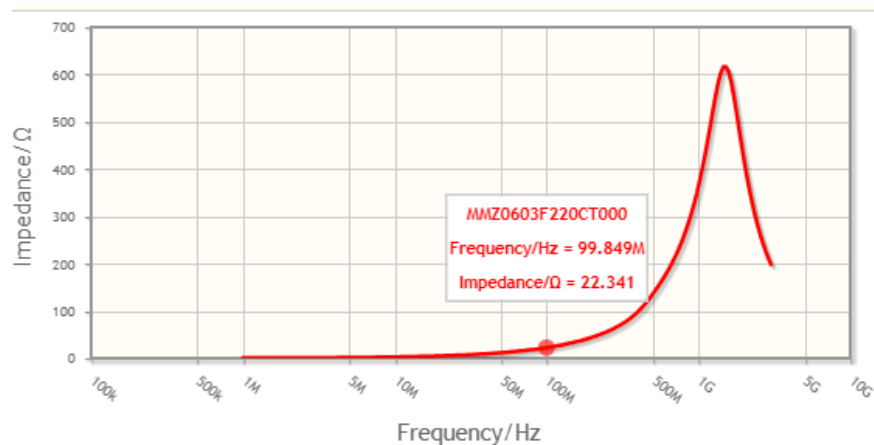

Impedance at 100MHz


22 Ω $\pm$ 25%

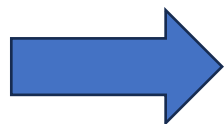100Mhz에서 Impedance 값
Data sheet : 22.3 Ω
Or-CAD Simulation : 31.4 Ω



100Mhz 측정 이유 : datasheet
오차율 : $(|31.2 - 22.3| / 31.2) * 100 = 40.8\%$
오차 이유 : datasheet 에서 정격전류 200mA

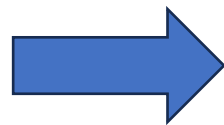Peak 지점 Impedance 값
Data sheet : 616 Ω
Or-CAD Simulation : 560 Ω




L,C 병렬공진 저항 무한대
Impedance = $R1 + R2 = 560.574 \Omega$

Low Frequency 에서 Impedance 값:
Data sheet : 574m Ω (at 1Mhz)
Or-CAD Simulation : 657m Ω (at 10hz)





Low Frequency에서 Inductor short
Impedance = $R2 = 574m \Omega$

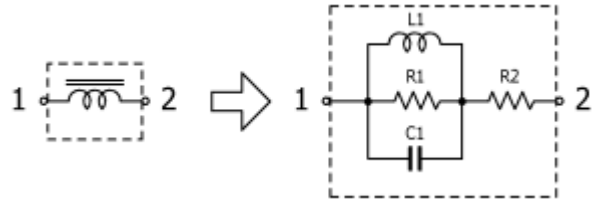
DUT(Device Under Test) 소자 : Power Beads (MPZ0603S220CT000)



Part No.	R1[ohm]	L1[uH]	C1[pF]	R2[ohm]
MPZ0603S220CT000	32	0.066	0.0010	0.037

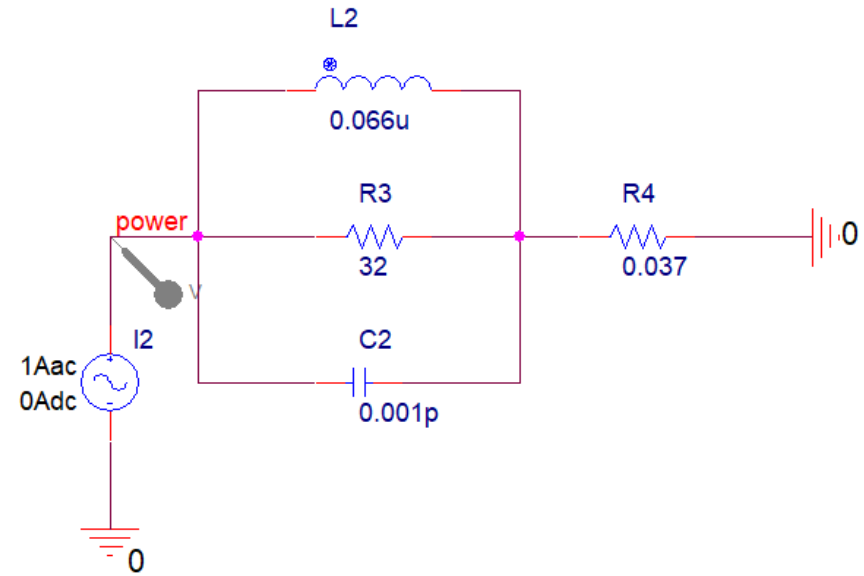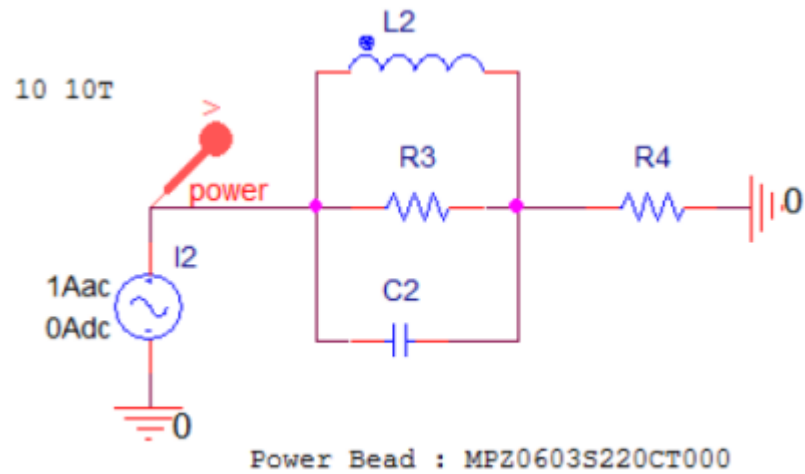

주파수에 따른 Power Beads의 impedance

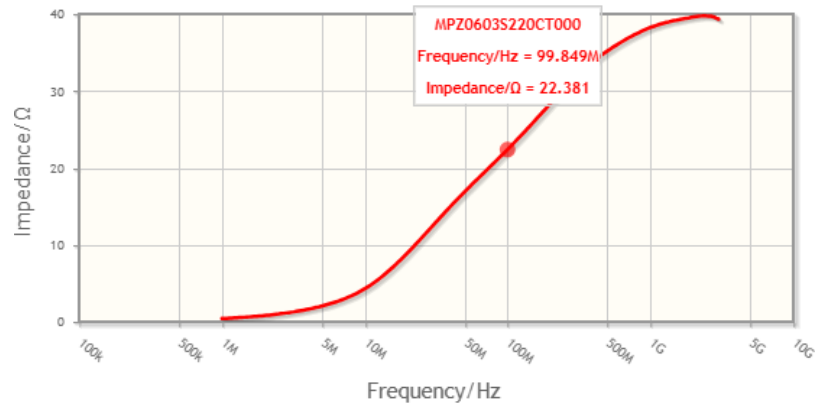


Impedance at 100MHz

22Ω ±25%

100Mhz에서 Impedance 값

Data sheet : 22.4 Ω

Or-CAD Simulation : 25.2 Ω

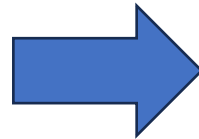


Datasheet에서 100Mhz 에서 Impedance

오차율 : $(|22.4-25.2| / 22.4) * 100 = 12.5\%$

Peak 지점 Impedance 값

Data sheet : 32 Ω

Or-CAD Simulation : 39.7 Ω

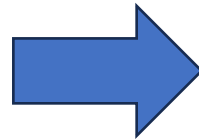


Peak 지점 LC병렬공진 Impedance 무한대

Impedance = R3 + R4 = 32.037 Ω

Low Frequency에서 Impedance 값:


Data sheet : 37m Ω (at 10hz)

Or-CAD Simulation : 413m Ω (at 1Mhz)

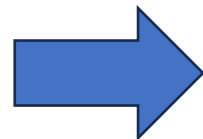


Low Frequency에서 Inductor short

Impedance = R4 = 37m Ω

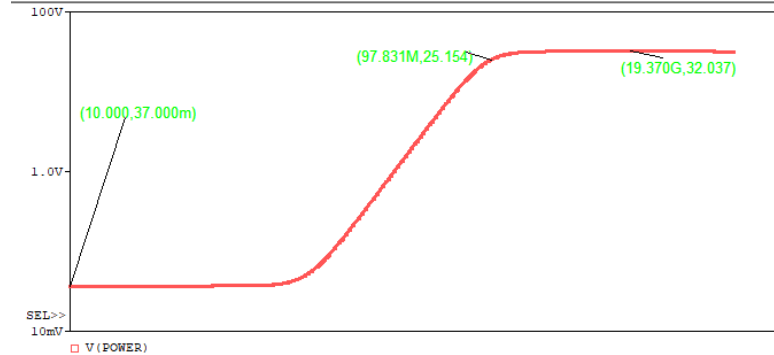


Signal VS Power Beads

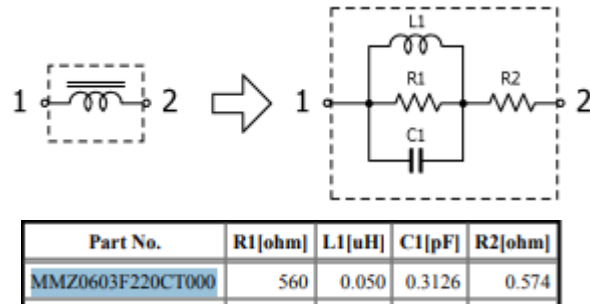

<Signal Beads>

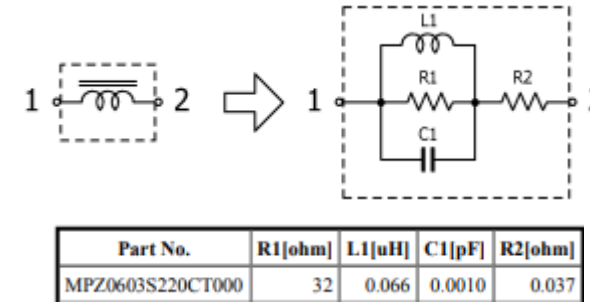- 특정 주파수 영역에서 임피던스를 가져야 함
- SRF에서 noise 제거 ↑ -> R1, R2 ↑
- 고주파신호도 통과필요 C1 ↑



<Power Beads>

- 전원공급을 위해 큰 전류 특성을 가져야함
- 저항 Impedance(R2)가 작아야함
- 전원 noise 가 광대역에 걸쳐 있어서 고주파에서도 광대역 Impedance -> 낮은 C1 값

