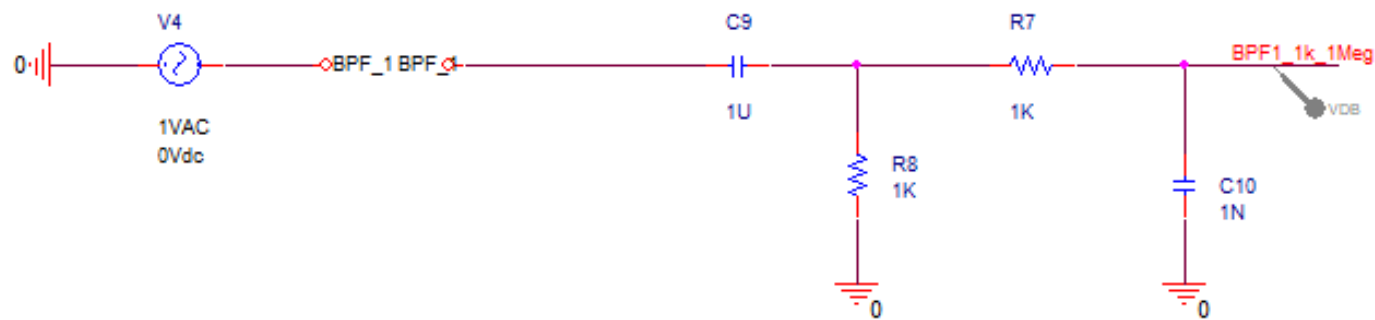



HW6

엄민호

두 BPF의 특성에 차이가 있는 이유는?



HPF + LPF

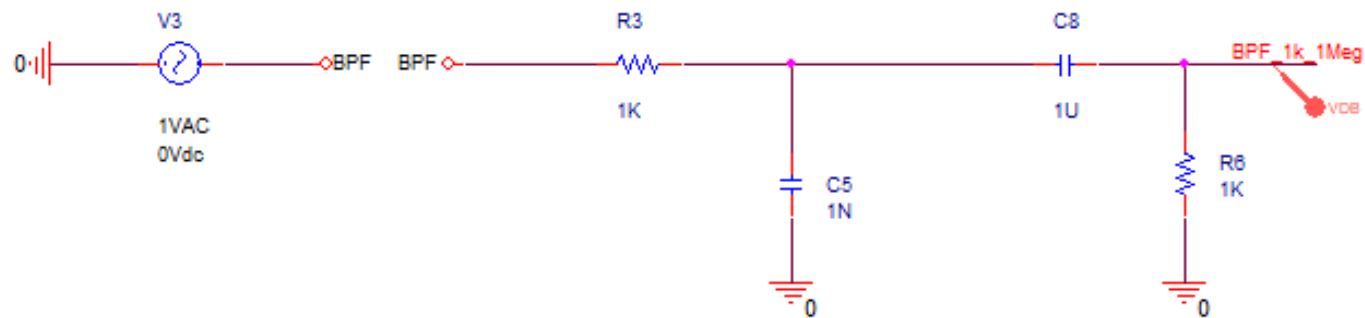

LPF + HPF


$$Z_c = \frac{1}{\omega C}$$

통과대역 중간 $50k \text{ rad/sec}$ 에서의 Z_c

$$1\mu F \Rightarrow Z_c = \frac{1}{50k \times 10^6} = 20 \Omega$$

$$1nF \Rightarrow Z_c = \frac{1}{50k \times 10^9} = 20k \Omega$$

첫째 회로 (H+L)

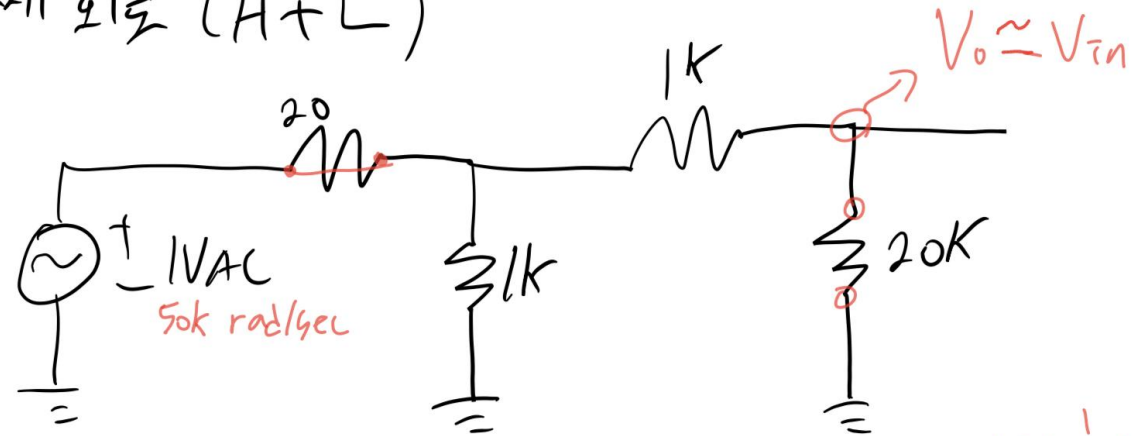

두번째 회로

